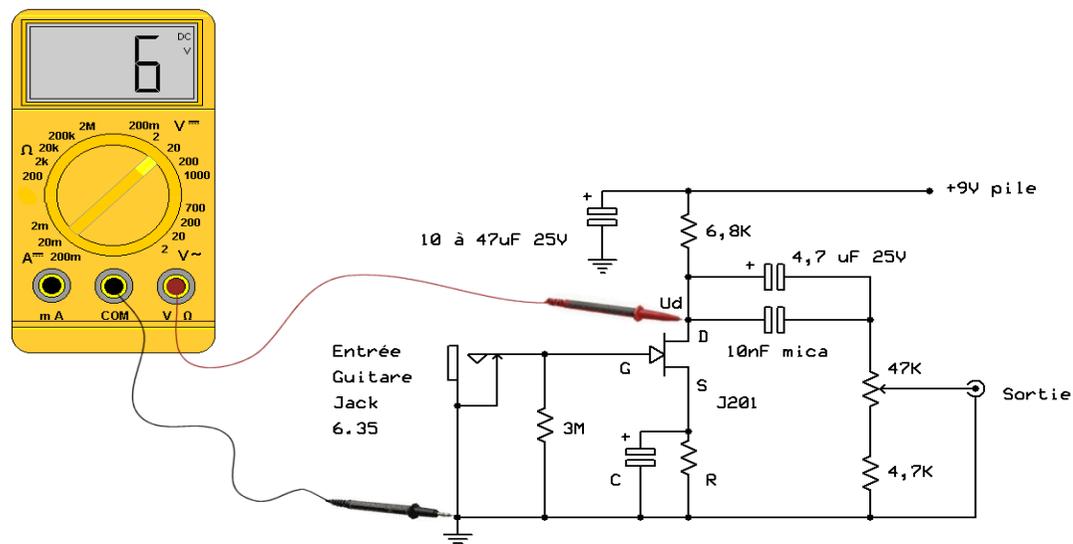


# PREAMPLI GUITARE FET J201



Si  $C = 0$  le gain est de 3dB.

Augmenter C pour un gain maximum: 3.3uF, 4.7uF, 6.8uF ou 10uF

Ajuster R pour U Drain (Ud) compris entre 5 et 7V.

Dans ce cas, remplacer R par une ajustable de 4,7K.

Sur ma maquette, avec FET EC300, R=2K C=10uF Ud=6V

Tout en 1/4W.

BREIZH TUBES

Preampli guitare FET J201

Joanny Berne

Rev 1.0

Octobre 2011